

電気回路第 1 欠席者レポート 1

[1] 右の回路での電流  $I$  と電圧  $V$  を求めなさい。

[2] ある乾電池に理想的な電圧計をあてて電圧を測ると  $1.60 \text{ [V]}$  であり、これも理想的な電流計をあてて電流を測ると  $4.0 \text{ [A]}$  の電流が流れた。この乾電池の等価回路を1つ示しなさい。

