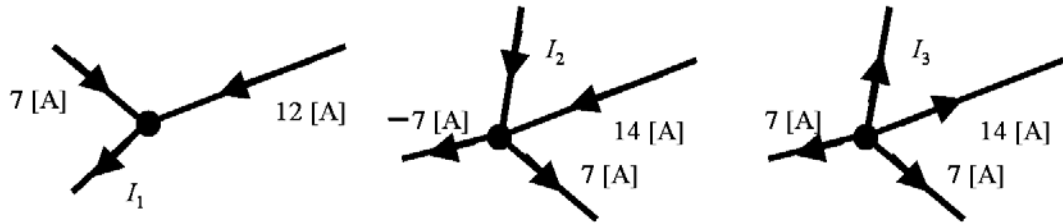


電気回路第1欠席者レポート2

[1] 次のように導線を3本ないし4本ある接点につないだ接点でそれぞれ電流をもとめなさい。



[2] つぎの各回路の未知電圧をもとめなさい。

