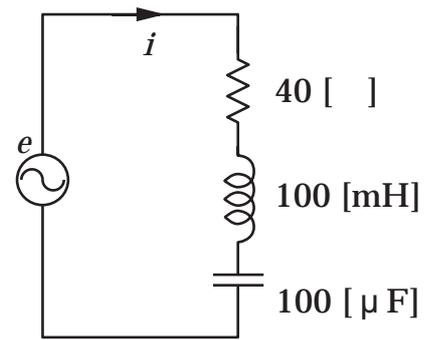


電気回路第 1 欠席者レポート 8

1. 右図の  $RLC$  直列回路に実効値  $100$  [V]、角周波数  $= 200$  [rad/s] の電圧を加えた。電圧、電流、瞬時電力のグラフを示しなさい。



2. 力率が  $0.5$  である回路を 1 つあげなさい。